

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE



UNIVERSITATEA TEHNICĂ

DIN CLUJ-NAPOCA

**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**

Proiect VHDL: Reclama publicitara cu animatii multiple

-FPGA Basys 3 -

Autor: Dediu Alexandra-Petruta
Profesor coordonator: Daian Lorena

Cuprins

1.Introducere	Pagina
1.1 Informatii de baza despre Basys 3	3
1.2 Enuntul problemei	4
2. Schema bloc a sistemului	5
a.Cutia Neagra	5
b.Schema bloc	5
c.Unitatea de comanda si Unitatea de Executie	6
d. Schema bloc detaliata	7
3.Lista componentelor folosite	8-19
4.Constrangeri	20
5.Justificarea solutiei alese	20
6. Posibilitati de dezvoltare ulterioara	21
7. Instructiuni de utilizare	21

1 Introducere

1.1 Informatii de baza despre Basys 3

Placa Basys3 este o platformă de dezvoltare digitală completă, gata de utilizat, bazată pe cea mai recentă arhitectură de porți programabilă Fieldbus Programmable (FPGA) Artix-7™ de la Xilinx.

FPGA Artix-7 este optimizată pentru o logică de înaltă performanță și oferă o capacitate mai mare, performanță mai mare și mai multe resurse decât modelele anterioare. Include:

- 33.280 de celule logice în 5.200 de slices
- 1.800 Kbits de memorie RAM rapidă;
- Viteza clockului intern depășește 450MHz;

Basys3 are de asemenea, următoarele caracteristici I / O: 16 comutatoare, 5 butoane, 4 segmente de afișare LED pe 7 segmente, ieșire VGA de 12 pini. De asemenea, are un port USB-JTAG pentru programare și comunicare FPGA.

Programarea acestei plăci se face în VIVADO Design Suite (oferită de XILINX) utilizând VHDL sau Verilog.




1.2 Enuntul problemei:

A9) Să se proiecteze o reclamă publicitară cu animații multiple. Se vor folosi afișajele cu 7 segmente. Textul de afișat va fi format din simboluri ale unui alfabet disponibil. Reclama va avea mai multe regimuri de funcționare (minimum 4) ce vor putea fi selectate de către utilizator, de la comutatoarele plăcuței cu FPGA. Se va folosi oscilatorul de cuarț încorporat în plăcuța cu FPGA (semnalul de clock respectiv va trebui desigur să fie divizat). Exemple de regimuri de funcționare: „curgerea” scrisului de la dreapta spre stânga, pâlpâire, afișaj literă cu literă etc.

Deoarece pe un afișaj cu 7 segmente nu se pot reprezenta toate literele, se va crea un alfabet maximal și mesajele vor fi compuse din simbolurile acelui alfabet. Mesajul va fi conținut într-o memorie ROM pentru a putea fi ușor schimbat. Proiectul va fi realizat de 1 student.


2. Schema bloc a sistemului

a. Black Box

 


Pentru acest automat avem 3 intrari switchWord, switchMode si CLK. Afişajul se face pe 4 cifre BCD 7 segment.



b. Schema bloc

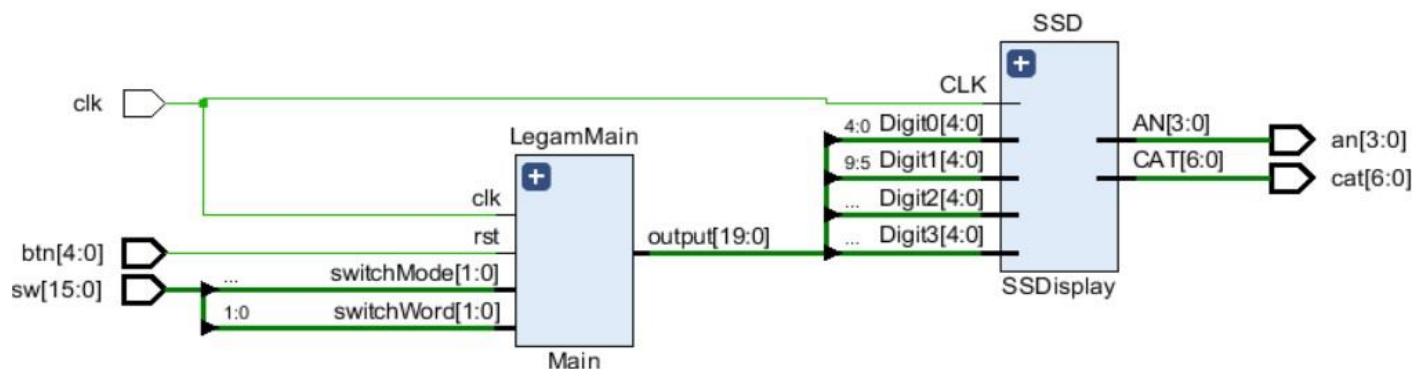

c. Unitatea de comanda si de executie

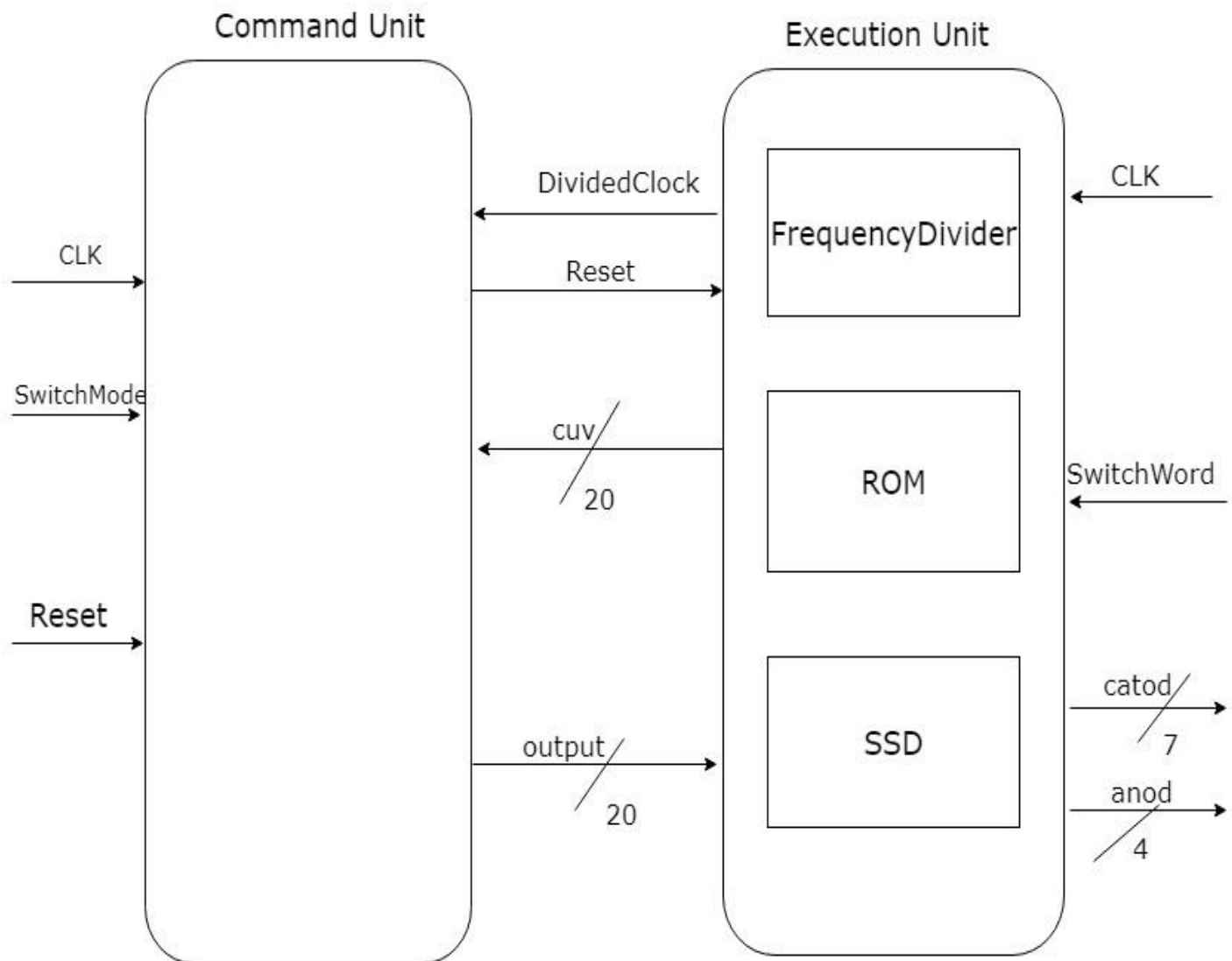

2.1 Schema bloc detaliata

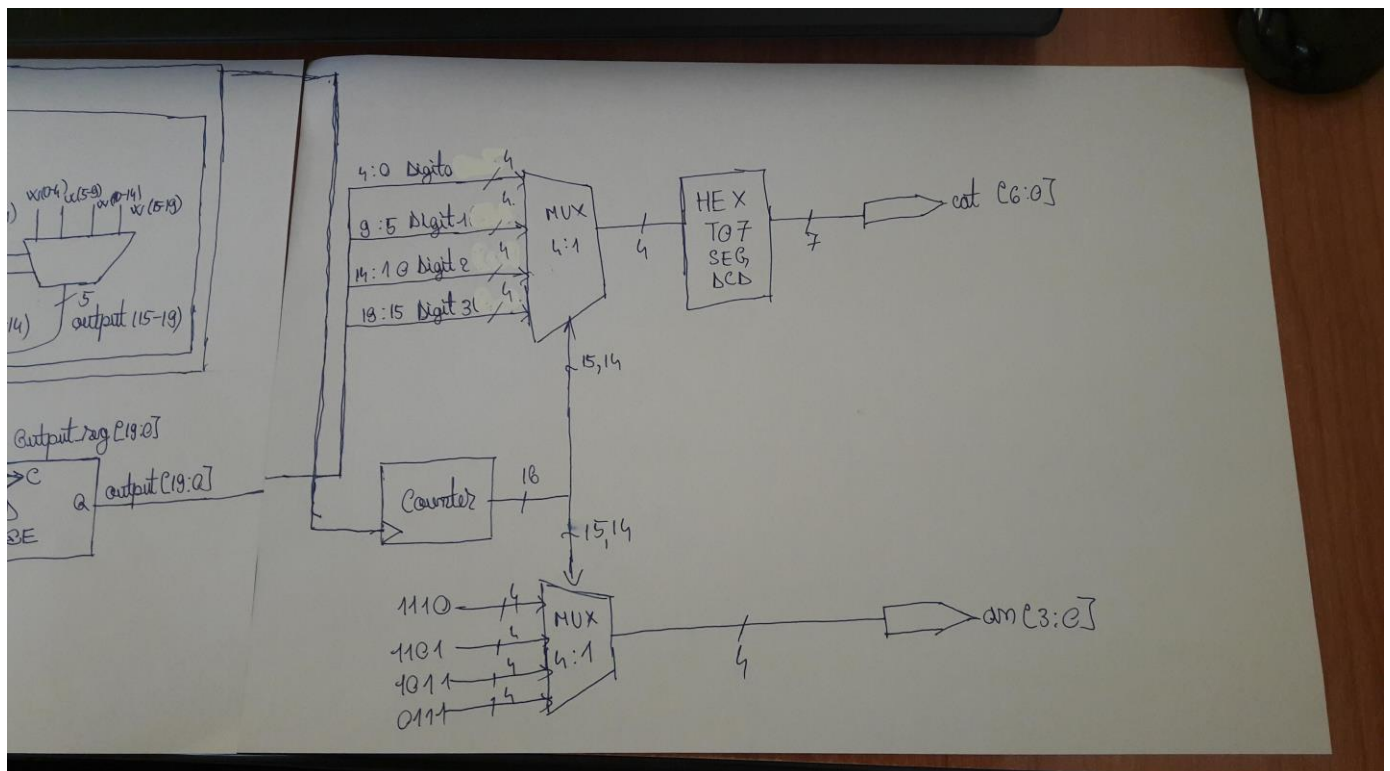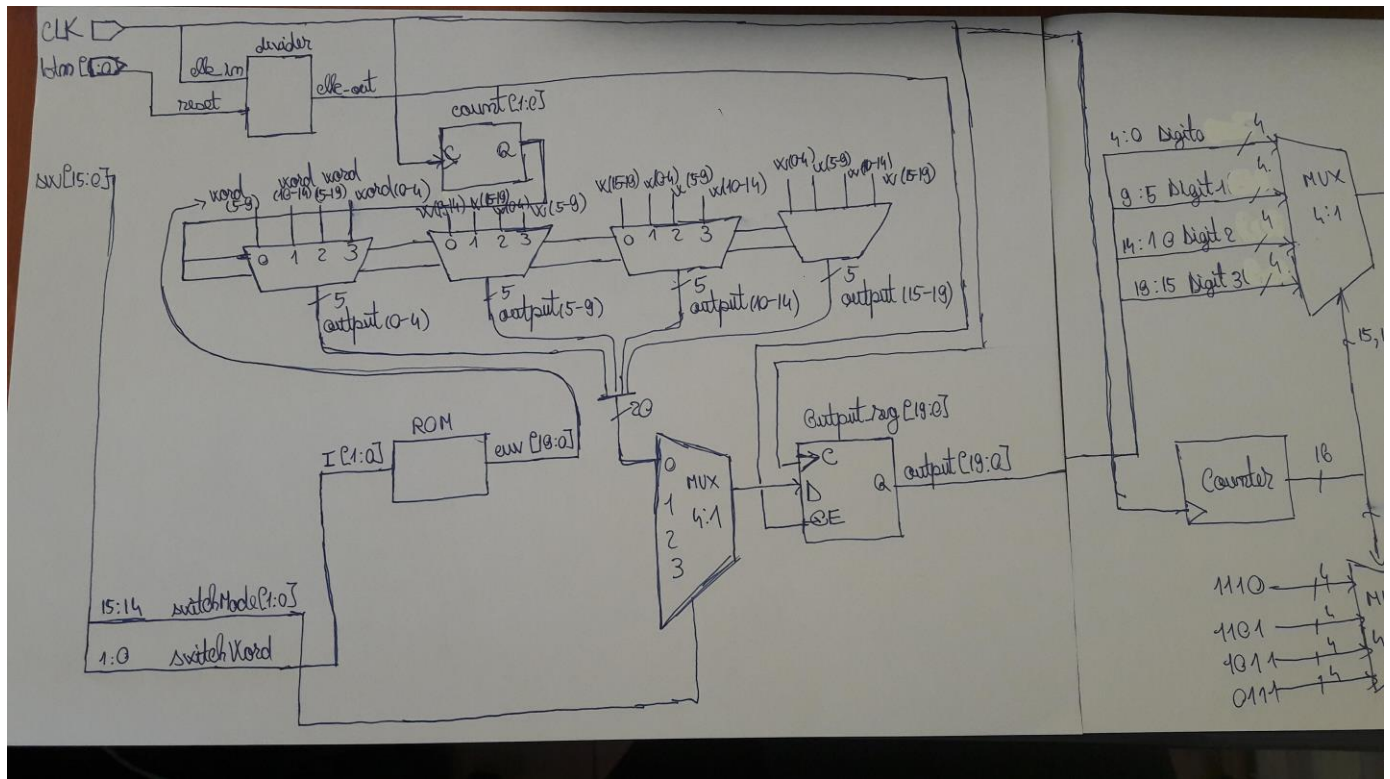

3.Lista componentelor folosite

1)Cuvintele ce vor fi afisate se regasesc in memoria **ROM**.

Un cuvant are 4 litere, acestea din urma fiind codificate pe 5 biti fiecare. Pentru a schimba cuvintele pe care dorim sa le afisam, ne folosim implicit de adresele diferite la care acestea se regasesc si de 2 comutatoare de pe placuta-SW1 si SW0. Utilizatorul va putea alege orice text pe care doreste sa-l afiseze, făcând modificări directe in codul VHDL.



```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

] entity ROM_memory is
port(
    I: in std_logic_vector(1 downto 0); --selectia folosita la switchuri pt a selecta cuvantul
    cuv:buffer std_logic_vector(19 downto 0) --4 litere codificate pe 5 biti
);
] end ROM_memory;

] architecture R of ROM_memory is

    type mem is array(0 to 3) of std_logic_vector(19 downto 0); --4 cuvinte in memorie a cate 4 litere fiecare, codificate pe 5 biti

    signal my_rom : mem := (
        B"00011_01111_01100_00001", --COLA
        B"01000_01111_10000_00101", --HOPE
        B"00110_10000_00111_00001", --CEAI
        B"10100_10011_00011_01110", --UTCN
        others => B"00011_00111_01000_00001");

    begin

        cuv<= my_rom(conv_integer(I)); --efectiv converteste numarul cuvantului aflat in memorie din binar in intreg

    ] end R;
```


2) Afisorul pe 7 segmente cu 4 cifre(SSD-Seven Segment Display)

Placa Basys 3 vine echipata cu un afisor de 7 segmente cu 4 cifre fiecare(Seven Segment Display-SSD). Pe scurt, aceasta interfata foloseste sapte leduri pentru fiecare cifra; fiecare cifra este activata de un semnal de anod. Toate semnalele interfetei SSD(7 semnale comune de catod si 4 semnale distincte de anod) sunt active pe 0 logic. Semnalele de catod controleaza ledurile care se aprind pe acele cifre care au semnalul de anod activ(de exemplu daca se activeaza toate 4 anodurile, atunci se va afisa aceeaasi cifra pe cele 4 pozitii).

Pentru a afisa 4 cifre diferite pe SSD, este necesara implementarea unui circuit care trimite cifrele pe semnalele de catod ale SSD in concordanta cu diagrama de timp de mai jos. Perioada maxima de reimprospatare(refresh) este astfel calculata incat ochiul uman sa nu perceapa aprinderea si stingerea succesiva a fiecărei cifre de pe SSD($16\text{ ms} \Leftrightarrow 60\text{ Hz}$). Se realizeaza astfel o afisare ciclica a cifrelor(la un moment dat doar o cifra este afisata, dar ochiul uman nu percepe asta).


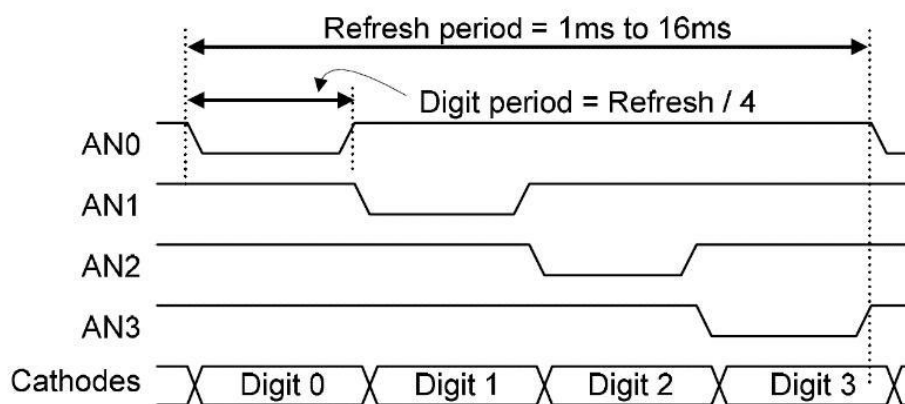


Diagrama de timp pentru SSD

Figura ce urmeaza reprezinta implementarea circuitului de afişare pe SSD. Intrările sunt 4 semnale de 4 biţi (cifrele de afişat) şi semnalul de ceas al plăcii; ieşirile sunt reprezentate de semnalele de anod (an) şi semnalele de catod (cat), toate active pe zero.

 

Semnalul de ceas are 100 MHz. Folosind biții 15...14 din numărător se va afișa o nouă cifră la fiecare modificare a bitului 14. Bitul 14 se modifică după fiecare 2^{14} cicluri de ceas. Pentru întregul afișor de 4 cifre se obține o frecvență de afișare $100.000.000 / (4 * 2^{14}) = \text{aproximativ } 1500 \text{ Hz}$ (mult mai mult decât e necesar).

Tot in SSD codificam si alfabetul utilizat la scrierea cuvintelor:

with HEX SELECT

```
CAT<= "1111111" when "00000", --SPACE
      "0001000" when "00001", --A
      "0000011" when "00010", --b
      "1000110" when "00011", --C
      "0100001" when "00100", --d
      "0000110" when "00101", --E
      "0001110" when "00110", --F
      "0000010" when "00111", --G
      "0001001" when "01000", --H
      "1111001" when "01001", --I
      "1100001" when "01010", --J
      "0001111" when "01011", --k
      "1000111" when "01100", --L
```


```

"0101010" when "01101", --m
"0101011" when "01110", --n
"1000000" when "01111", --O
"0001100" when "10000", --P
"0101111" when "10001", --r
"0010010" when "10010", --S
"1001110" when "10011", --T
"1000001" when "10100", --U
"1100011" when "10101", --v
"0110110" when "10110", --x
"0011001" when "10111", --Y
"0100100" when "11000", --Z
"1111111" when "11111", -- NONE
"1111111" when others;

```

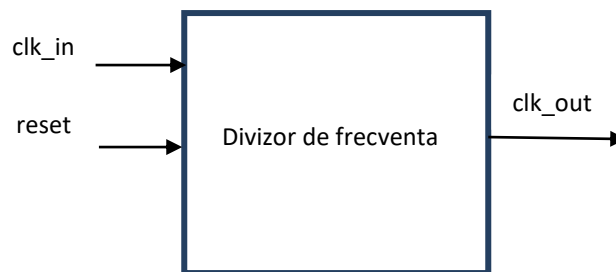3)Divizorul de frecventa

Intrucat clock-ul placutei este extrem de rapid, este imposibil ca ochiul uman sa poata percepe afisarea cuvintelor. Astfel, folosim un divizor de frecventa - FrequencyDivider-facut cu un numarator, care numara de 100_000_000 de ori semnalul de clock intern al placutei si apoi il schimba. Noul timp dintre doua afisari succesive este acum de aproximativ 2 secunde, facand posibila distingerea clara a continutului.



4)Componenta Main

Un fapt important de retinut este ca in entitatea componentei **Main** vom avea ca porturi declarate switchurile pentru cuvintele de afisat, modurile de afisare ale acestora si un „ouput”, prin intermediul caruia vom afisa cuvantul pe masura ce se modifica.

Memoria ROM si divizorul de frecventa se regasesc ca si componente in Main, ulterior fiind portmapate.

Prelucrarea modurilor de afisare ale cuvintelor este realizata intr-un proces.

```

6  entity Main is
7  port(
8  clk : in std_logic;
9  switchWord : in std_logic_vector(1 downto 0);
10 switchMode : in std_logic_vector(1 downto 0);
11 output : out std_logic_vector(19 downto 0);
12 rst : in std_logic
13 );
14 end Main;
15
16 architecture Behavioral of Main is
17 component ROM_memory is
18 port(
19     I: in std_logic_vector (1 downto 0);
20     cuv: buffer std_logic_vector(19 downto 0)
21 );
22 end component;
23
24 component clock_divider is
25 Port (
26     clk_in: in STD_LOGIC;
27     reset: in STD_LOGIC;
28     clk_out: out STD_LOGIC
29 );
30 end component clock_divider;
31
32 signal DividedClock : std_logic;
33 signal word : std_logic_vector(19 downto 0);
34 signal count : std_logic_vector(1 downto 0) := "00";
35 signal appear : std_logic := '0';

```

4.1 Multiplexorul 4:1


Cu acest multiplexor vom putea alege animația dorită din cele patru. Utilizatorul va putea alege acesta practic prin folosirea a două comutatoare de două poziții din cele 16 disponibile ale plăcii FPGA (în cazul nostru SW15 și SW14).

4.2 Registrul de deplasare

Registrul de deplasare este folosit pentru a realiza deplasarea literelor textului de afișat într-o direcție aleasă de către utilizator.

4.3 Animatiile

Animatia 1 –Shiftare dreapta

 



Prima animatie se obține cu ajutorul unui registru de deplasare catre dreapta. O posibila afisare ar fi si afisarea cuvântului afisat catre stanga, ce se poate obține cu mici modificari in codul primei afisari. Pentru a obține această animație setam valorile pe switch-uri pe 00 logic.


```

43 process(clk, switchMode, DividedClock)
44 begin
45     if ( clk = '1' and clk'EVENT) then
46         if(DividedClock = '1') then
47             case switchMode is
48                 -- FIRST APPEARANCE: shift to the right
49                 when "00" =>
50                     if(count = "00") then
51                         output(14 downto 10) <= word(19 downto 15);
52                         output(9 downto 5) <= word(14 downto 10);
53                         output(4 downto 0) <= word(9 downto 5);
54                         output(19 downto 15) <= word(4 downto 0);
55                     elsif(count = "01") then
56                         output(14 downto 10) <= word(4 downto 0);
57                         output(9 downto 5) <= word(19 downto 15);
58                         output(4 downto 0) <= word(14 downto 10);
59                         output(19 downto 15) <= word(9 downto 5);
60                     elsif(count = "10") then
61                         output(14 downto 10) <= word(9 downto 5);
62                         output(9 downto 5) <= word(4 downto 0);
63                         output(4 downto 0) <= word(19 downto 15);
64                         output(19 downto 15) <= word(14 downto 10);
65                     else
66                         output(14 downto 10) <= word(14 downto 10);
67                         output(9 downto 5) <= word(9 downto 5);
68                         output(4 downto 0) <= word(4 downto 0);
69                         output(19 downto 15) <= word(19 downto 15);
70                     end if;

```

Animatia 2- Afisare secventiala

  

 


In acest mod de afisare, se incarca secvential in registru cate o litera, fara ca cele precedente ei sa se stinga. Literele care raman stinse, primesc valoarea 1 logic pe toti catozii. Pentru a obține această animație setam valorile pe switch-uri pe 01 logic.

```

--SECOND APPEARANCE
}
  when "01" =>
}
    if(count = "00") then
      output(19 downto 15) <= word(19 downto 15);
      output(14 downto 10) <= "11111";
      output(9 downto 5) <= "11111";
      output(4 downto 0) <= "11111";
    elsif(count = "01") then
      output(19 downto 15) <= word(19 downto 15);
      output(14 downto 10) <= word(14 downto 10);
      output(9 downto 5) <= "11111";
      output(4 downto 0) <= "11111";
    elsif(count = "10") then
      output(19 downto 15) <= word(19 downto 15);
      output(14 downto 10) <= word(14 downto 10);
      output(9 downto 5) <= word(9 downto 5);
      output(4 downto 0) <= "11111";
    else
      output(19 downto 15) <= word(19 downto 15);
      output(14 downto 10) <= word(14 downto 10);
      output(9 downto 5) <= word(9 downto 5);
      output(4 downto 0) <= word(4 downto 0);
    }
  end if;

```

Animatia 3-Clipire totala

 



A treia animație poartă numele de -clipire totala-. Textul dorit este

încărcat pe afișoare prin intermediul semnalului „appear” . Cand acesta are valoarea 0, pe placuta nu este afisat nimic, iar cand acesta ia valoarea 1 logic, textul este incarcata complet pe placuta. Pentru a obține această animație schimbăm valorile pe switch-uri pe 10 logic.

```
-- THIRD APPEARANCE: appear/disappear
when "10" =>
    if appear = '0' then
        output <= X"00000";
        appear <= '1';
    else
        output <= word;
        appear <= '0';
    end if;
```

Animatia 4-afisare cate 2 litere

 

 

Cea de-a patra animatie se obtine similar cu cea de-a doua. Incarcam simultan cate 2 litere in registru, celelalte doua nefiind vizibile, intrucat toti catozii acestora au valoarea logica 1. Efectul poate fi asemanat cu o imbratisare. Pentru a obține această animație schimbăm valorile pe switch-uri pe 11 logic.

```

104 :      --FOURTH APPEARANCE: 2 and 2 letters
105 :      when "11" =>
106 :          if count = "00" then
107 :              output(14 downto 10) <= "00000";
108 :              output(9 downto 5) <= "00000";
109 :              output(4 downto 0) <= word(4 downto 0);
110 :              output(19 downto 15) <= word(19 downto 15);
111 :          elsif count = "01" then
112 :              output(14 downto 10) <= word(14 downto 10);
113 :              output(9 downto 5) <= word(9 downto 5);
114 :              output(4 downto 0) <= "00000";
115 :              output(19 downto 15) <= "00000";
116 :          else
117 :              output(14 downto 10) <= word(14 downto 10);
118 :              output(9 downto 5) <= word(9 downto 5);
119 :              output(4 downto 0) <= word(4 downto 0);
120 :              output(19 downto 15) <= word(19 downto 15);
121 :          end if;
122 :      when others =>
123 :          null;
124 :      end case;
125 :      count <= count + 1;
126 :  end if;

```

5) Componenta „Placuta”

În componenta „placuta” se realizează în sine tot proiectul. Componentele „main” și „SSD” apar drept componente la randul lor, fiind ulterior port-mapate. Aici are loc afișarea efectivă și finală a tuturor animațiilor codificate și lucrate până acum și deci urcarea întregului proiect pe placuta FPGA.

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3  use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
4  use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
5
6  entity placuta is
7  port(
8  clk : in STD_LOGIC;
9  btn : in STD_LOGIC_VECTOR(4 downto 0);
10 sw : in STD_LOGIC_VECTOR(15 downto 0);
11 an : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);
12 cat : out STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0)
13 );
14 end placuta;
15
16 architecture Behavioral of placuta is
17
18   component SSDisplay is
19   port(
20     CLK : in std_logic;
21     Digit0 : in std_logic_vector(4 downto 0);
22     Digit1 : in std_logic_vector(4 downto 0);
23     Digit2 : in std_logic_vector(4 downto 0);
24     Digit3 : in std_logic_vector(4 downto 0);
25     AN : out std_logic_vector(3 downto 0);
26     CAT : out std_logic_vector(6 downto 0)
27   );
28
29   end component SSDisplay;
30
31   component Main is
32   port(
33     clk : in std_logic;
34     switchWord : in std_logic_vector(1 downto 0);
35     switchMode : in std_logic_vector(1 downto 0);
36     output : out std_logic_vector(19 downto 0);
37     rst : in std_logic
38   );
39   end component Main;
40
41   signal word : std_logic_vector(19 downto 0);
42
43   begin
44
45
46   LegamMain : Main port map(clk, SW(1 downto 0), SW(15 downto 14), word, BTN(0));
47   SSD : SSDisplay port map(clk, word(4 downto 0), word(9 downto 5), word(14 downto 10), word(19 downto 15), an , CAT);
48
49   end Behavioral;
50
```

4.Constrangeri

clk-> W5 *-clock-ulplacutei*

a-to-g->-catod

a_to_g(6)= U7

a_to_g(5)= V5

a_to_g(4)= U5

a_to_g(3)= V8

a_to_g(2)= U8

a_to_g(1)= W6

a_to_g(0)= W7

an->-anod

an(3)= W4

an(2)= V4

an(1)= U4

an(0)= U2

SwitchWord->-alegereacuvantului

SwitchWord(1)= V16

SwitchWord(0)= V17

SwitchMode->-alegereamodului de functionare

SwitchMode(1)= T1

SwitchMode(0)= R2

5. Justificarea solutiei alese

Pentru acest sistem a fost aleasa solutia cea mai simpla si eficienta, intrucat:

- este utilizata o singura memorie ROM
- este utilizat doar clockul de la placuta divizat
- exista un registru in care se retin toate afisarile fiecarei animatii
- afisajul pe 7 segmente este simplu si elegant.

Deoarece a fost un proiect mare, acesta a fost gandit, proiectat si impartit pe componente, fiecare dintre acestea avand o operatie unica.


Pentru o urmarire si intelegere eficienta a codului sursa, au fost alese denumiri simple si semnificative, prescurtari sau chiar nume complete, sugestive. De asemenea, au fost adaugate comentarii la proiect.

Toate acestea justifica alegerea acestei solutii teoretic si practic eficiente.

6. Posibilități de dezvoltare ulterioară

- Introducerea de cuvinte de mai multe litere
- Animații mai dinamice care să atragă atenția asupra reclamei

7. Instrucțiuni de utilizare

 

La începutul proiectului, tuturor switchurilor utilizate de pe placuta (SW15, SW14, SW1,SW0) le este atribuita valoarea „00” logic. Primul cuvânt din memoria ROM este incarcat si afisat pe SSD, in primul mod de animatie- shiftare dreapta.

De fiecare data cand dorim sa vedem un cu totul alt cuvânt din memorie, selectam o valoare din intervalul 0-3, codificata in binar, de pe SW1 SI SW0. Putem alege astfel orice cuvânt, indiferent de ordinea adreselor din memoria ROM.

Cuvântului ales ii putem selecta oricand unul din cele 4 moduri de afisare, atribuind SW15 si SW14 o valoare din intervalul 0-3, la randul sau codificata in binar.

In acest fel, pe afisorul cu 7 segmente al placutei va fi mereu un cuvânt afisat intr-un anumit mod, nefiind intreruperi sau pauze nejustificate.